# **Computer Organization**

# Homework 1

(32-bits Complete ALU)

# Student:

B11107157 電機三乙 林明宏

# Teacher:

陳雅淑


# RTL Simulator:

ModelSim-Intel FPGA Standard Edition, Version 20.1.1, windows



### 1. Screenshot and descriptions of each module :
 
#### (a) 32-bits Read Only Register File:



```
module RF(
    //Inputs
    input [4:0] Rs_addr,
    input [4:0] Rt_addr,
    //Outputs
    output [31:0] Src_1,
    output [31:0] Src_2


);

reg [31:0]R[0:31]; //32bits Register File
    assign Src_1 = R[Rs_addr];
    assign Src_2 = R[Rt_addr];
endmodule
```

#### 透過 Register File 圖

可以知道該架構是透過 Rs\_addr 和 Rt\_addr 兩個 Address 來選擇要輸出的 Register 資料 因此我們先宣告出 32 個 32bits 的 Register, 再利用 assign 來輸出想要的位址即可完成。

#### (b) 32-bits Arithmetic Logic Unit:

 


利用 case 語法去判斷 Funct 的值 然後分流各個不同的運算式 接著利用 assign 讓 Zero 在結果為 0 時 為 High, 反之則 Low。

Funct 的運算式如其定義名稱所示例如 ADDU 代表無號數的加法...等。 Carry 則當有進位或借位的發生設為1。

```
1
     `define ADDU 6'b100100
 2
     `define SUBU 6'b100011
 3
     `define OR 6'b100101
 4
     `define SRL 6'b000010
 5
     `define SLL 6'b000000
 6
 7
     module ALU(
 8
         input [31:0] Src_1,
 9
         input [31:0] Src_2,
10
         input [4:0] Shamt,
11
         input [5:0] Funct,
12
         output reg [31:0] ALU_result,
13
         output Zero,
14
         output reg Carry
15
16
         always @(*) begin
17
             case(Funct)
18
                  `ADDU: {Carry,ALU_result} = Src_1 + Src_2;
19
                  `SUBU: begin
20
                     ALU_result = Src_1 - Src_2;
21
                     Carry = (Src_1)=Src_2? 1'b0:1'b1;
22
23
                  OR: {Carry,ALU_result} = (Src_1|Src_2);
24
                  `SRL: {Carry,ALU_result} = Src_1 >> Shamt;
25
                 `SLL: {Carry,ALU_result} = Src_1 << Shamt;
26
                 default:;
27
             endcase
28
29
         assign Zero = (ALU_result==32'b0);
30
     endmodule
```

### (c) 32-bits Complete ALU:

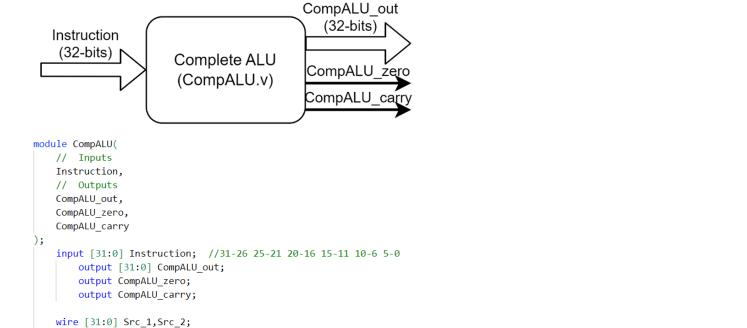

 $ALU\ Arithmetic\_logical\_Unit(Src\_1,Src\_2,Instruction[10:6],Instruction[5:0],CompALU\_out,CompALU\_zero,CompALU\_carry);$ 

利用一個 Complete ALU Module 把上述的(a)、(b) Module 連接起來。而 32bits 的 Instruction 則是按照 R-Format 去設定,如下圖所示依照 Instruction 各個部份的功能分別接入 RF 和 ALU 裡面。

RF Register\_File(Instruction[25:21],Instruction[20:16],Src\_1,Src\_2);

OP Code	Source Register	Target Register	Destination Register	Shamt	<b>Funct Code</b>
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

(R-Format Instruction)

endmodule

# 2. Screenshots and descriptions of test commands for each module :

# (a) tb\_ALU.in:

1	000000000000000000000000000000000000000
2	$00000000000000000000000000000011\_0000000$
3	00000000000000000000000000000110_0000000
4	000000000000000010000000000000000000000
5	111111111111111111111111111111111111111
6	0101010101010101010101010101010101_1010101010101010101010101010101010_11111_100101
7	000000000000000000000000000000000000000
8	100000000000000000000000000000000000000
9	000000000000000000000000000000000000000

# 以下為每個 Test Pattern 的每個 input 表格:

Test Pattern	Src_1	Src_2	Shamt	Funct
1	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00001	100100 (ADDU)
2	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00100	100100 (ADDU)
3	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00010	100011 (SUBU)
4	000000000000000100000000000000000000000	000000000000000100000000000000000000000	00100	100011 (SUBU)
5	111111111111111111111111111111111111111	000000000000000000000000001111111	00011	100100 (ADDU)
6	01010101010101010101010101010101	10101010101010101010101010101010	11111	100101 (OR)
7	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000000010111100000	00010	000000 (SLL)
8	100000000000000000000000000000000000000	00000000000000000000001011110000	00001	000000 (SLL)
9	000000000000000000000000000000000000000	0000000000000000000010111100000	00100	000010 (SRL)

#### 測試目的:

Test Pattern 1: 測試加法和 Zero Flag

Test Pattern 2: 測試加法

Test Pattern 3: 測試減法與借位 Carry Flag

Test Pattern 4: 測試減法和 Zero Flag

Test Pattern 5: 測試加法和進位 Carry Flag

Test Pattern 6: 測試 OR

Test Pattern 7: 測試向左位移

Test Pattern 8: 測試向右位移和 Carry Flag 和 Zero Flag

Test Pattern 9: 測試向右位移

### (b) tb\_CompALU.in:

```
1 000000_00011_00000_00000_00001_100100
2 000000_00100_00011_00000_00000_100011
3 000000_01000_11000_00000_11111_100101
4 000000_00010_00110_00000_00010_000000
5 000000_00111_00010_00000_00100_000010
```

### 以下為每個 Test Pattern Instruction 各部分的表格:

Test Pattern	Opcode (31:26)	Source Register (25:21)	Target Register (20:16)	Destination Register (15:11)	Shamt (10:6)	Funct (5:0)
1	0000000	00011	00000	00000	00001	100100
2	0000000	00100	00011	00000	00000	100011
3	0000000	01000	11000	00000	11111	100101
4	0000000	00010	00110	00000	00010	000000
5	0000000	00111	00010	00000	00100	000010


#### 測試目的:

Test Pattern 1: 測試加法 Test Pattern 2: 測試減法 Test Pattern 3: 測試 OR

Test Pattern 4: 測試向左位移 Test Pattern 5: 測試向右位移


# 3. Screenshots and explanations of the test result for each module :

# (a) tb\_RF

 

該 Test 送入了很多組不同的 Address,由波型圖可觀察到其 Rs\_data 和 Rt\_data 可以參考 RF.dat 中的檔案來確定是否正確。


# (b) tb\_ALU

 

該 Test 如第二部分(a)所示,送入了 9 組不同的 Test Pattern,分別測試不同的運算式。如上圖波型所示,皆為正確結果。

Test Pattern	運算式	正確 Carry	正確 Zero	正確 ALU_Result
1	00000000 + 00000000	0	1	00000000
2	00000003 + 00000001	0	0	00000004
3	00000006 - 00000009	1(借位)	0	fffffffd
4	00000080 - 00000800	0	1	00000000
5	ffffffff + 0000007f	1(進位)	0	000007e
6	55555555   aaaaaaaa	0	0	fffffff
7	00000001 << 2	0	0	00000004
8	80000000 << 1	1(進位)	0	00000000
9	00000020 >> 4	0	0	00000002

### (c) tb CompALU

 

該 Test 把(a)和(b)統整成了 CompALU

送入 RF Address 得到 Data 後,在透過 ALU 來計算不同的運算式得到的結果

該 Test 也如第二部分(b)所示,送入了 5 組不同的 Test Pattern,分別測試不同的運算式。

## 4. Conclusion and insight on this homework:

對於本來就是數位 IC 組的我來說,在處理這份作業的過程中幾乎沒有遇到什麼問題,畢竟是我常常撰寫的 Verilog 和使用的 Modelsim,反而是在書面上的報告遇到了一點癥結,思考著要怎麼呈現我的 Test Pattern 於報告才是最好的,後來就決定自己用 Python 製作了一個表格,方便閱讀。

雖然本次作業對我難度不高,不過在第一次模擬的助教課上,我發現身邊有些同學對於 Modelsim 怎麼操作,TestBench 怎麼是什麼,甚至連 Verilog 的撰寫都快沒甚麼印象,看著助教 都快應付不來大家的問題,有餘力的我當然也馬上幫助同學處理了許多問題,後來發現我還滿喜 歡這個過程的,不過很可惜許多相關的課程都需要碩士才能當助教,沒有辦法一圓我的助教夢。

總之,在這次的作業中,我更加熟悉了關於 ALU 的運算、Register File 的架構,也和很多位同學互相交流許多相關知識,很期待未來的三個 Project,希望可以成功設計出一顆屬於自己的 CPU 架構 ~